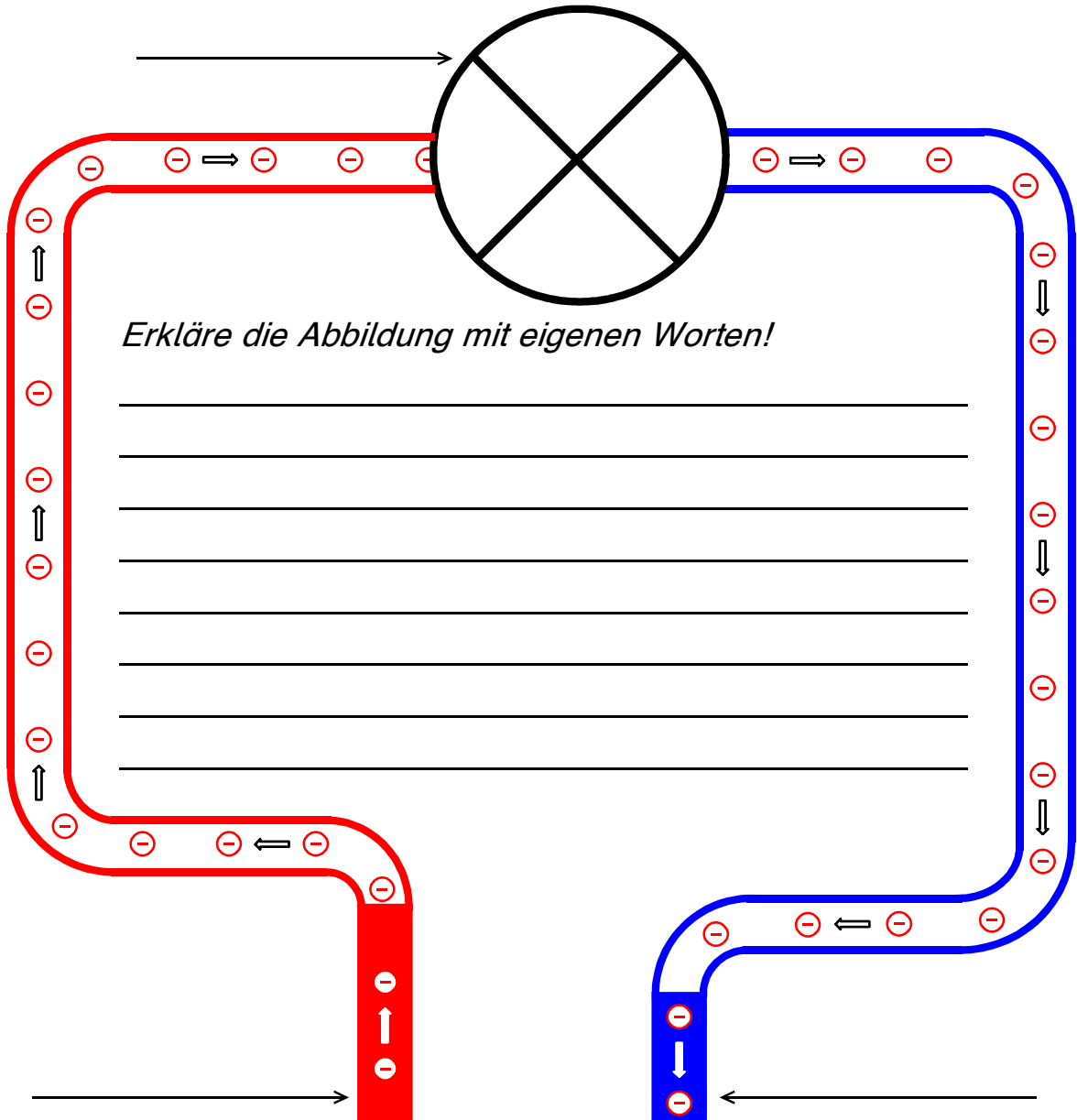


Der Elektronenfluss



Erkläre die Abbildung mit eigenen Worten!



Schreibe auf die Pfeile:

*Batterie, Pluspol,
Hinleitung, Minuspol,
Rückleitung, Verbraucher*

In deinem ersten Versuch hast du eine Glühlampe mit einer Batterie zum Leuchten gebracht. Schreibe doch einmal kurz auf, welche Nachteile eine solche Beleuchtung hat.

Wir wollen unsere Beleuchtung deshalb nun verbessern. Baue nach!

Versuchsaufbau & Schaltplan

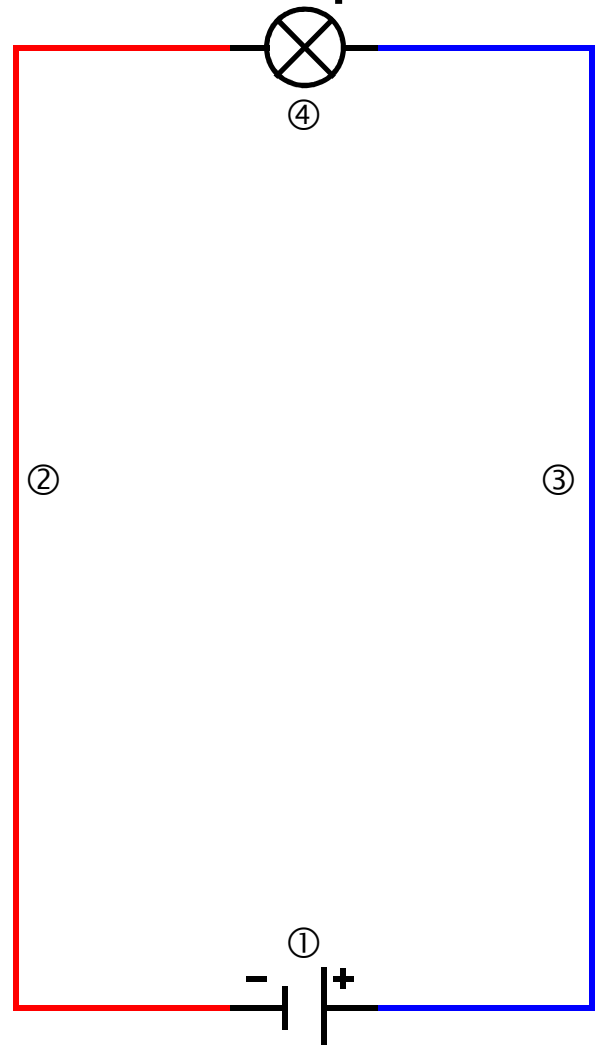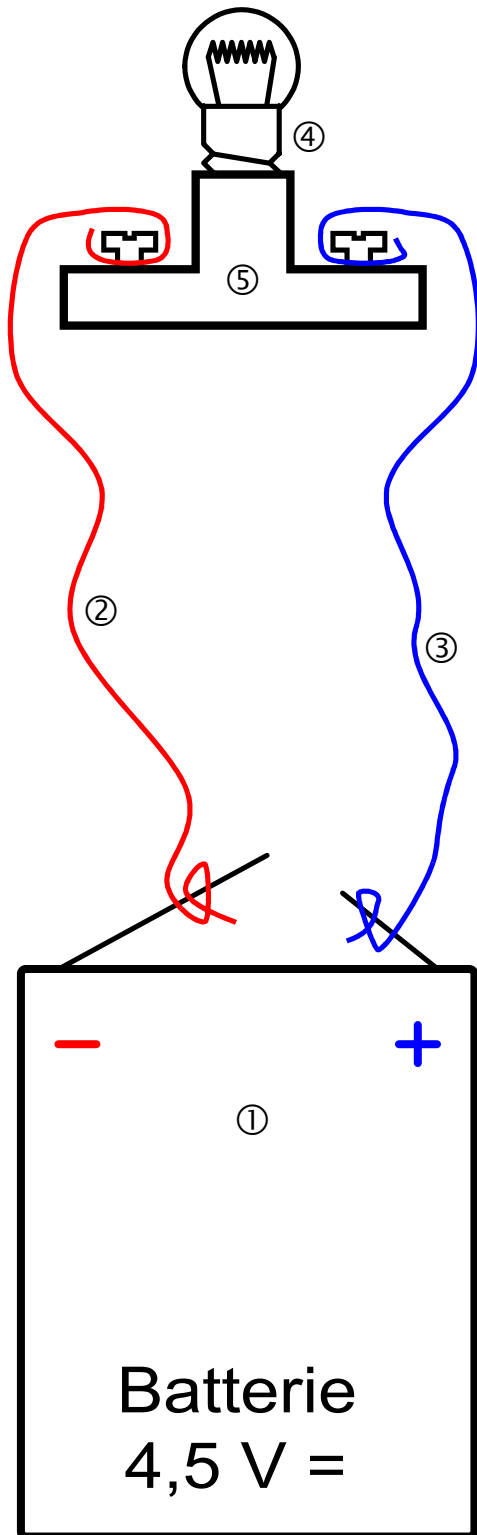

- ① _____
- ② _____
- ③ _____
- ④ _____
- ⑤ _____