
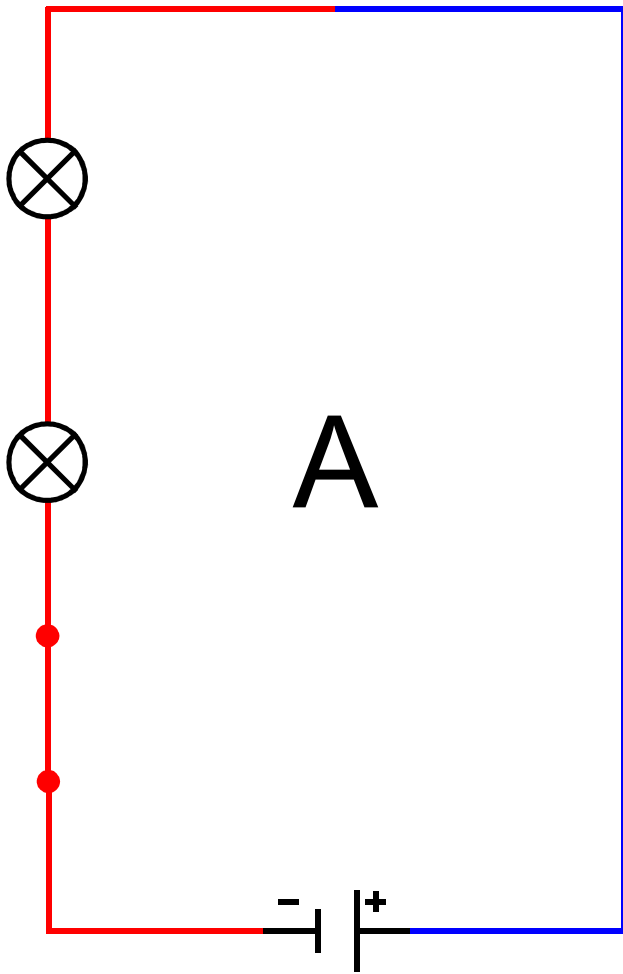


Reihenschaltung und Parallelschaltung

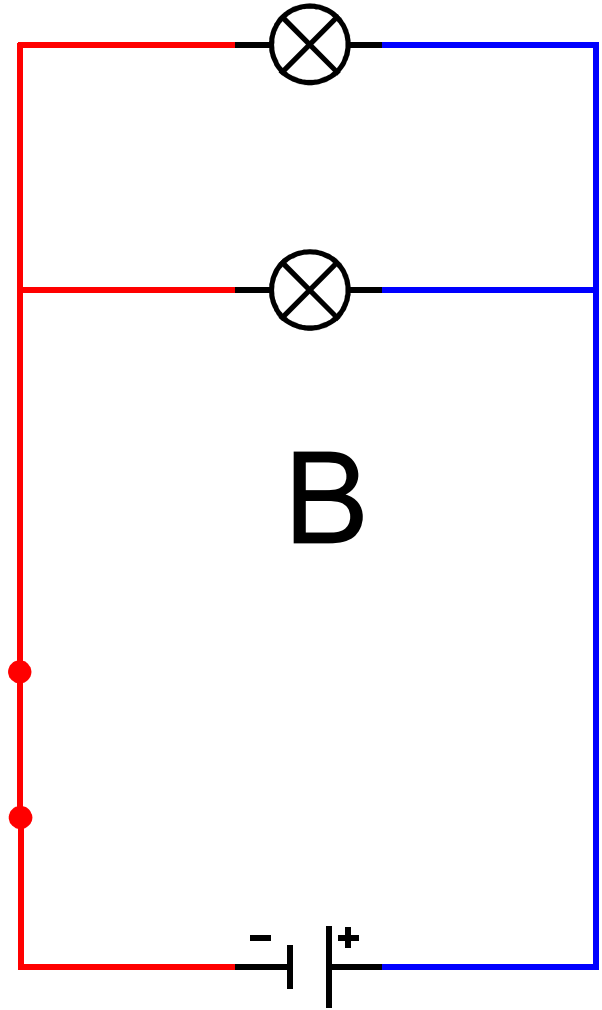Was fällt dir an den Lämpchen auf? Male sie entsprechend aus!



A



B

A: Bei der Reihenschaltung

B: Bei der Parallelschaltung
